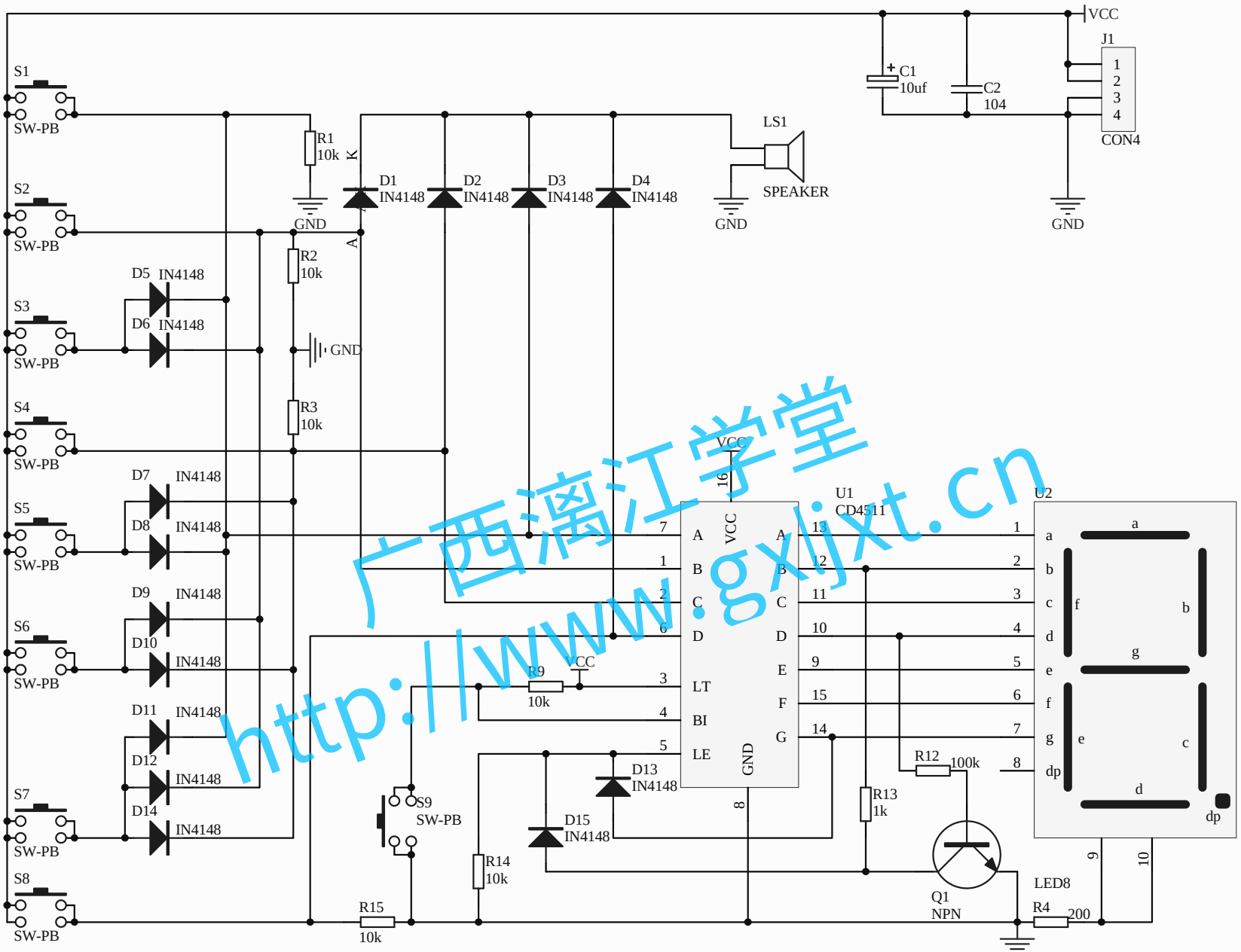
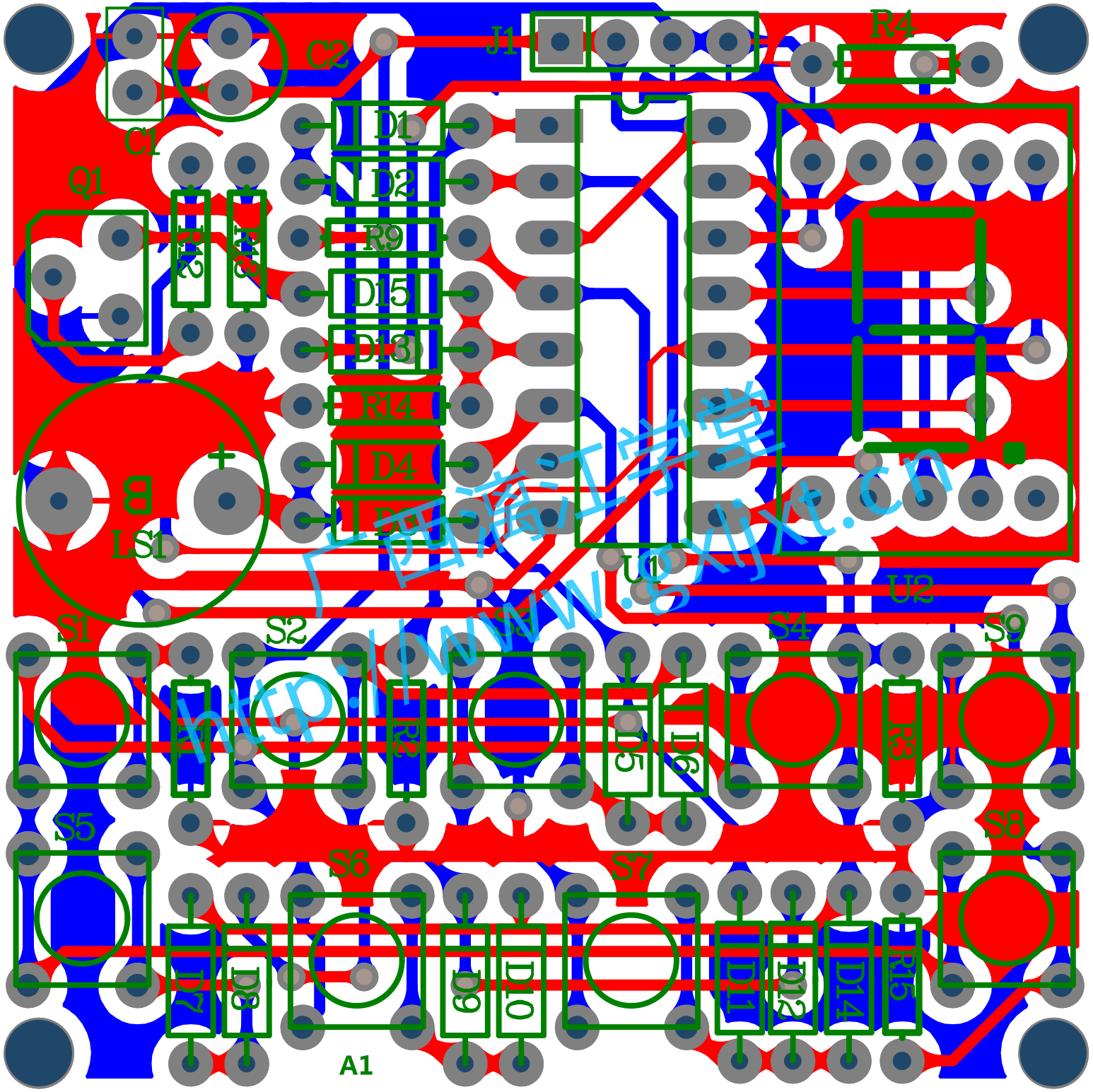


广西漓江学堂
http://www.gxljxt.cn

名称：	A1 8路抢答器电路设计	
设计者：刘涛	版本号： V1.0	日期： 2015-5-7
审核：	备注：电子电路设计软件及应用考试题库	


C2
J1
R4
C1
D1
D2
R9
D15
D13
R14
D4
Q1
R2
R3
LS1
U1
U2
S1
S2
S4
S9
R1
R13
D5
D6
R3
S5
S6
S7
S8
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D14
R15
A1