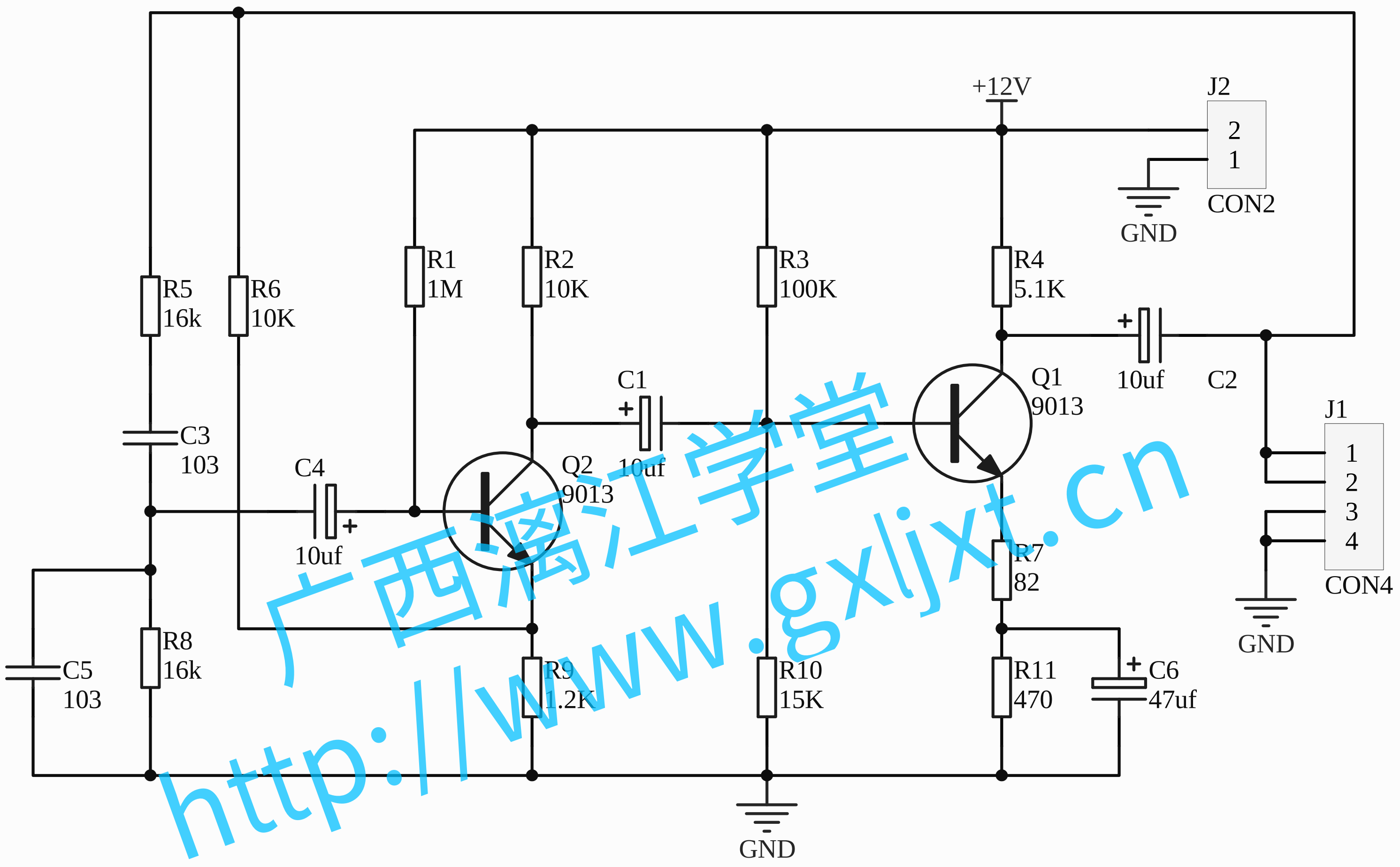
R5
16k
R6
10K
R1
1M
R2
10K
R3
100K
R4
5.1K
+12V
J2
2
1
CON2
GND
C2
+
10uf
Q1
9013
J1
1
2
3
4
CON4
GND
C1
+
10uf
Q2
9013
C4
+
10uf
C3
103
C5
103
R8
16k
R9
1.2K
R10
15K
R7
82
R11
470
C6
+
47uf
GND

广西漓江学堂
http://www.gxljxt.cn

名称：	B5 正弦波振荡电路设计	
设计者:刘涛	版本号： V1.0	日期： 2015-5-7
审核：	备注:电子电路设计软件及应用考试题库	

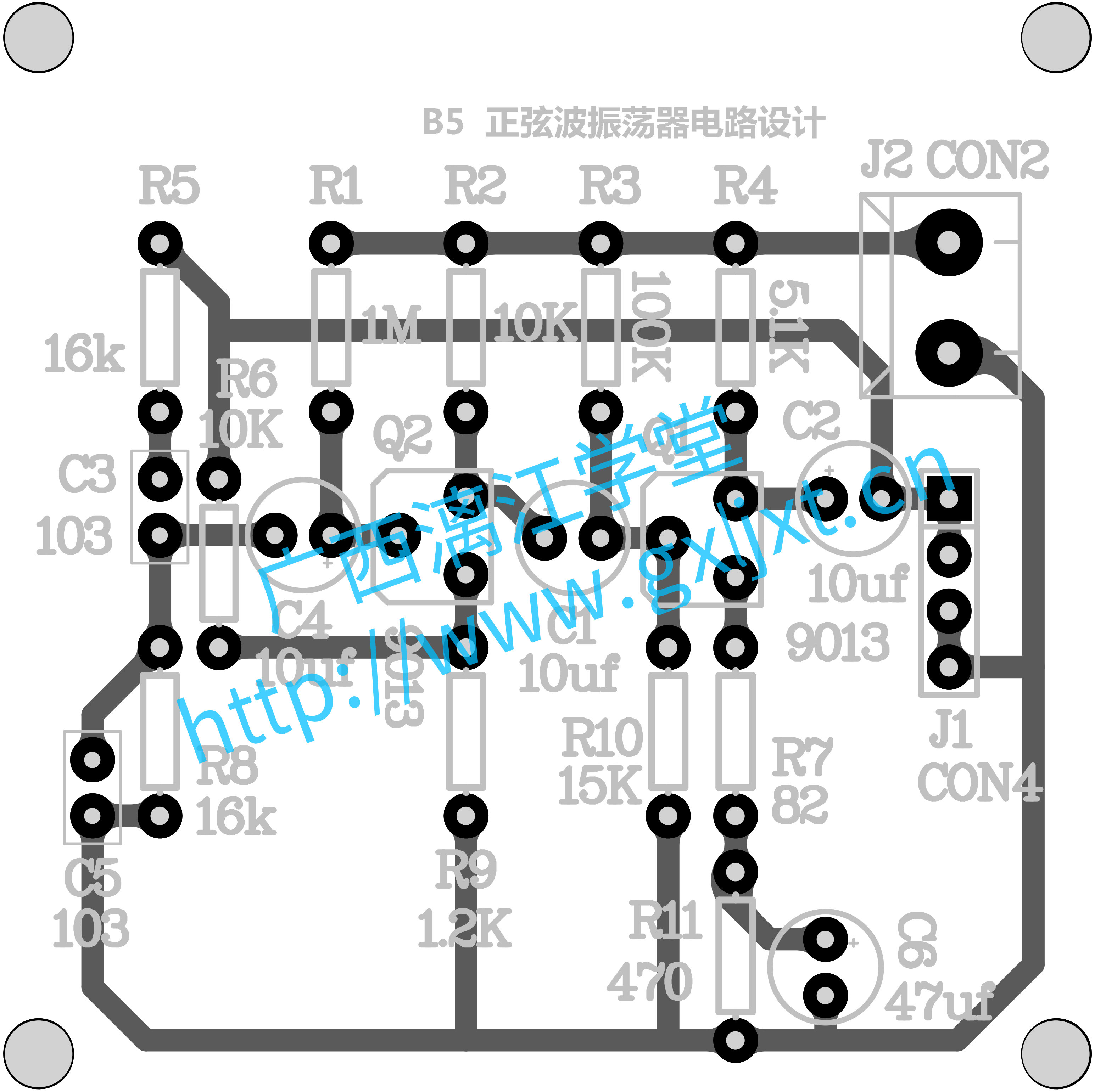
B5 正弦波振荡器电路设计
R5
R1
R2
R3
R4
J2 CON2
16k
1M
10K
100K
5.1K
R6
10K
Q2
Q1
C2
C3
103
10uf
9013
C4
10uf
9013
C1
10uf
R10
15K
R7
82
J1
CON4
R8
16k
C5
103
R9
1.2K
R11
470
C6
47uf

广西满江学堂
http://www.gxljxt.cn