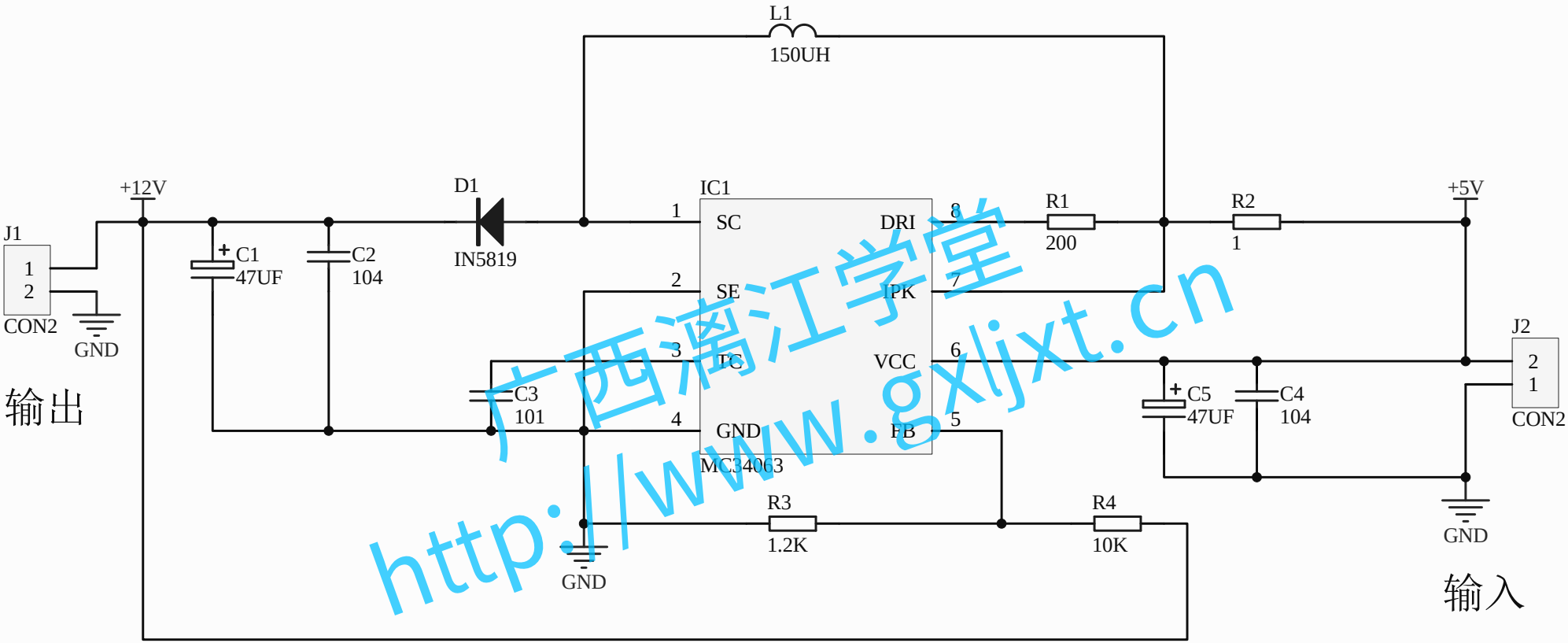

广西漓江学堂
http://www.gxljxt.cn

名称：	C1　5到12V升压电路设计	
设计者:刘涛	版本号：　V1.0	日期：　2015-5-7
审核：	备注:电子电路设计软件及应用考试题库	

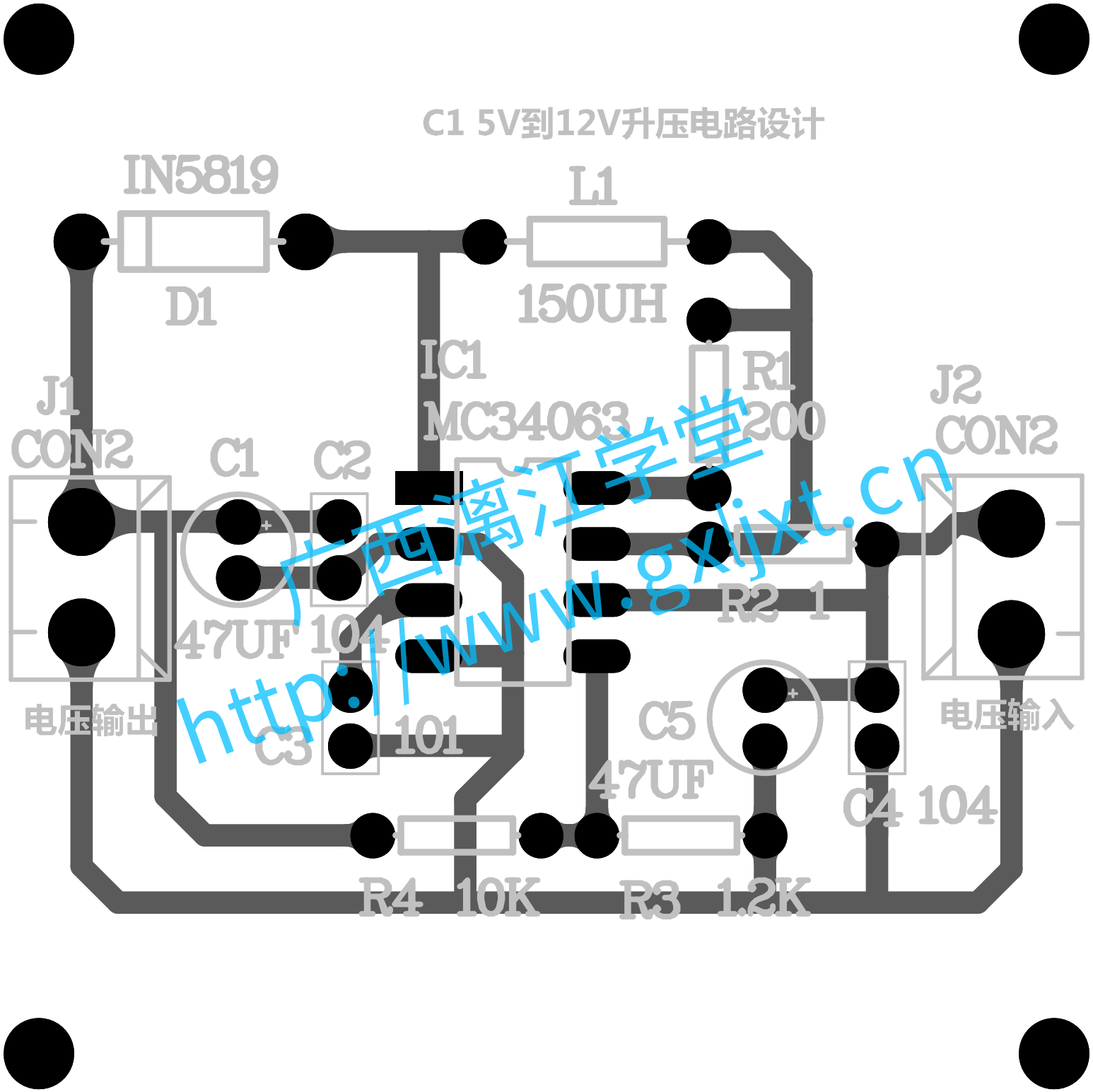
C1 5V到12V升压电路设计
IN5819
D1
L1
150UH
IC1
MC34063
R1
200
J1
CON2
C1
C2
47UF
104
R2
1
J2
CON2
电压输出
C3
101
C5
47UF
C4
104
电压输入
R4
10K
R3
1.2K
广西漓江学堂
http://www.gxljxt.cn